



# CHỦ ĐỀ 3 SỐ ĐẾM VỚI LED 7 ĐOẠN

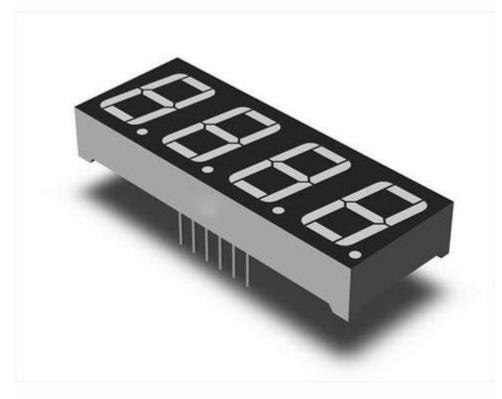

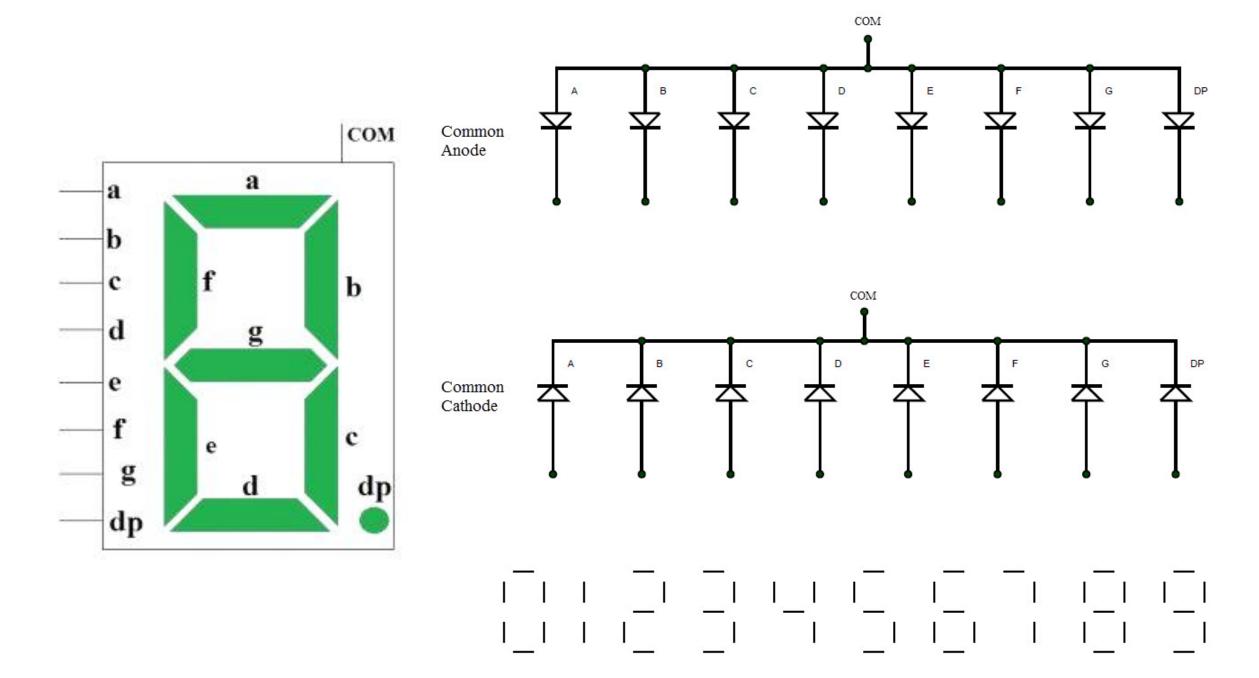



#### SƠ ĐỒ CHÂN

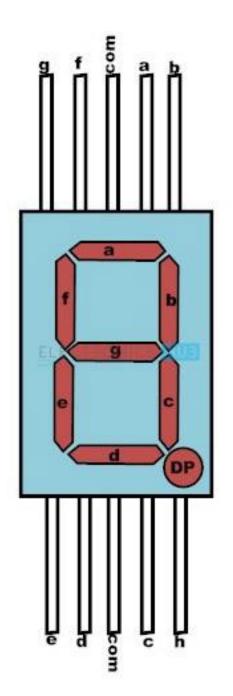

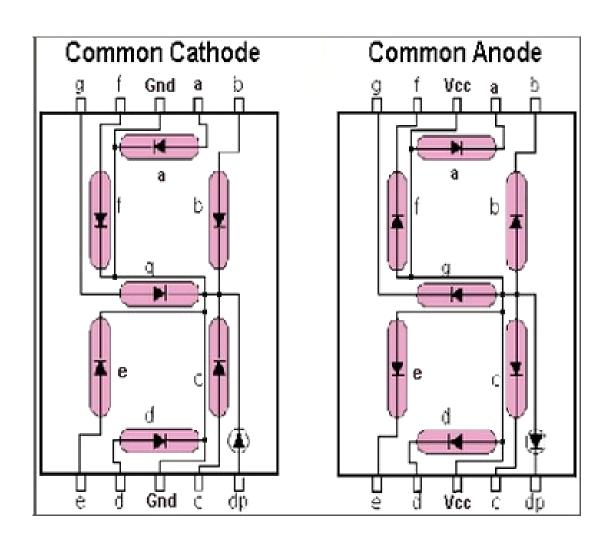

## NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

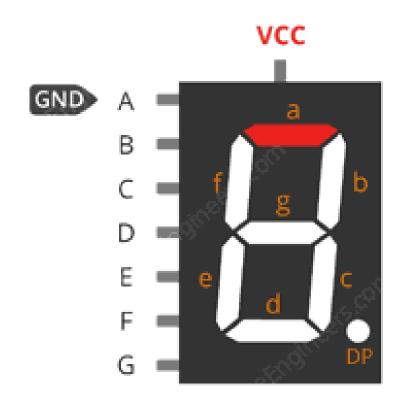


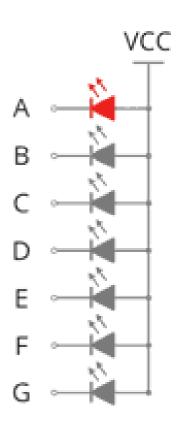



#### Trong thư viện Proteus

Từ khóa: 7SEG-COM

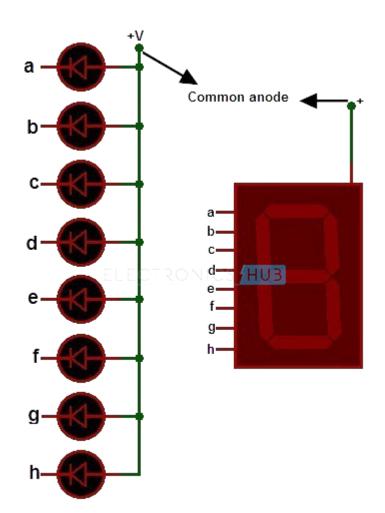

		Segn	7 Segment Display Outpu				
а	b	С	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	0	3
1	0	0	1	1	0	0	4
0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	0	0	0	0	0	6
0	0	0	1	1	1	1	7
0	0	0	0	0	0	0	8
0	0	0	0	1	1	0	9

Bảng chân trị led 7 đoạn cực dương chung (common Anode)

#### Trong thư viện Proteus


#### Mã Anot chung


byte digseg[digit][segment] = {  $\{0,0,0,0,0,0,1\}, // = 0$  $\{1,0,0,1,1,1,1\}, // = 1$  $\{0,0,1,0,0,1,0\}, // = 2$  $\{0,0,0,0,1,1,0\}, // = 3$  $\{1,0,0,1,1,0,0\}, // = 4$  $\{0,1,0,0,1,0,0\}, // = 5$  $\{0,1,0,0,0,0,0,0\}, // = 6$  $\{0,0,0,1,1,1,1,1\}, // = 7$  $\{0,0,0,0,0,0,0,0\}, // = 8$  $\{0,0,0,0,1,0,0\} // = 9$ 

		Segn	7 Segment Display Outpu				
a	b	С	d	е	f	g	
0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	0	3
1	0	0	1	1	0	0	4
0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	0	0	0	0	0	6
0	0	0	1	1	1	1	7
0	0	0	0	0	0	0	8
0	0	0	0	1	1	0	9

Bảng chân trị led 7 đoạn cực dương chung (common Anode)

## NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

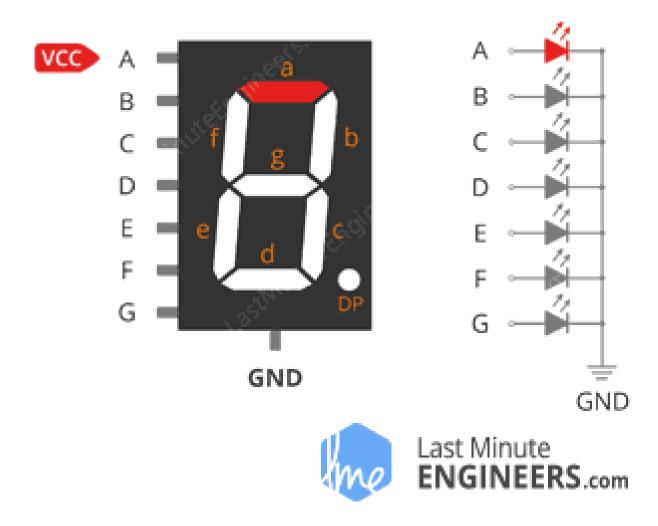

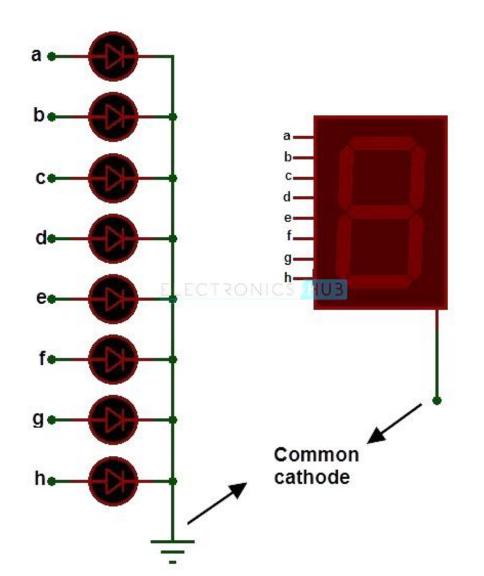

		Segr	7 Segment Display Outpu				
а	b	С	d	е	f	g	
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	2
1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	0	1	1	4
1	0	1	1	0	1	1	5
1	0	1	1	1	1	1	6
1	1	1	0	0	0	0	7
1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	1	0	0	1	9

Bảng chân trị led 7 đoạn cực âm chung (**common Cathode**)


#### Mã Cathode chung


```
byte digseg[digit][segment] = {
\{1,1,1,1,1,1,0\}, // = 0
\{0,1,1,0,0,0,0,0\}, // = 1
\{1,1,0,1,1,0,1\}, // = 2
\{1,1,1,1,0,0,1\}, // = 3
\{0,1,1,0,0,1,1\}, // = 4
\{1,0,1,1,0,1,1\}, // = 5
\{1,1,1,0,0,0,0,0\}, // = 7
\{1,1,1,1,0,1,1\}//=9
```

		Segr	7 Segment Display Outpu				
а	b	С	d	е	f	g	
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	2
1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	0	1	1	4
1	0	1	1	0	1	1	5
1	0	1	1	1	1	1	6
1	1	1	0	0	0	0	7
1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	1	0	0	1	9

Bảng chân trị led 7 đoạn cực âm chung (common Cathode)

Ví dụ 1: Hiển thị số với led 7 đoạn

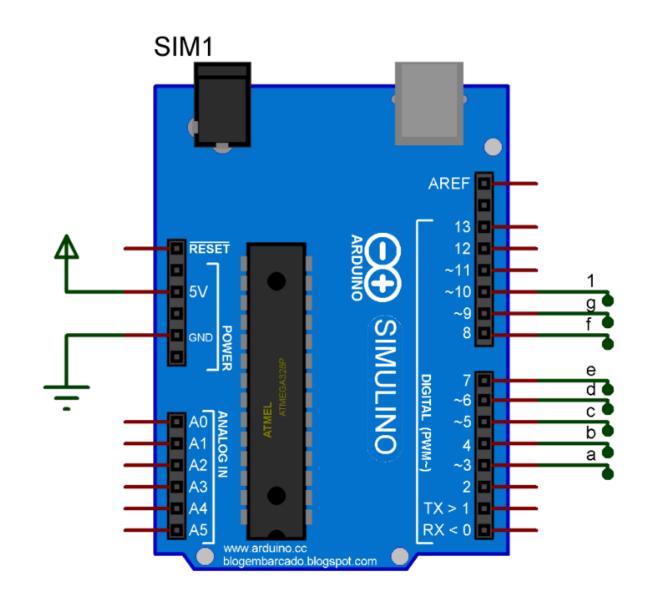

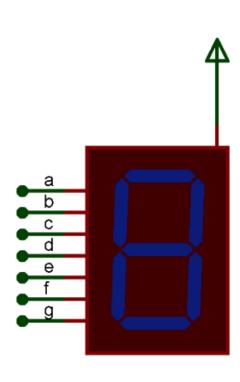

#### Ví dụ 1: Hiển thị số với led 7 đoạn

```
//Khai báo
const int A = 3; // A = Arduino chân 4
const int B = 4; // B = Arduino chân 5
const int C = 5; // C = Arduino chân 6
const int D = 6; // D = Arduino chân 7
const int E = 7; // E = Arduino chân 8
const int F = 8; // F= Arduino chân 9
const int G = 9; // G= Arduino chân 10
const int en1 = 10; // chan cho phep 11
const int second = 1000; // thiết lập với mili giây, 1000 milliseconds = 1 second
const int digit = 10; // Số ký tự hiển thị 10 digits (0 - 9)
const int segment = 7; // Số thanh hiển thị trong LED (7)
```

#### Ví dụ 1: Hiển thị số với led 7 đoạn

```
// Tao ma
//----Mã Anot chung
byte digseg[digit][segment] = {
\{0,0,0,0,0,0,1\}, // = 0
\{1,0,0,1,1,1,1\}, // = 1
\{0,0,1,0,0,1,0\}, // = 2
\{0,0,0,0,1,1,0\}, // = 3
\{1,0,0,1,1,0,0\}, // = 4
\{0,1,0,0,1,0,0\}, // = 5
\{0,1,0,0,0,0,0,0\}, // = 6
\{0,0,0,1,1,1,1,1\}, // = 7
\{0,0,0,0,0,0,0,0\}, // = 8
\{0,0,0,0,1,0,0\} // = 9
};
```

```
//----- Hàm hiển thị số trên led 7 đoạn
void writeDigit(byte digit)
 byte pinA = A; // Chân bắt đầu xuất tín hiệu
 byte seg;
 for (seg = 0; seg < 7; seg++)
  digitalWrite(pinA, digseg[digit][seg]);
  pinA++;
```


#### Ví dụ 1: Hiển thị số với led 7 đoạn


```
void setup() {
// Định nghĩa chân xuất tín hiệu OUTPUT
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
pinMode(D, OUTPUT);
pinMode(E, OUTPUT);
pinMode(F, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
pinMode(en1, OUTPUT);
// Chân Cho phép
digitalWrite(en1, LOW);
```

```
//Vòng lặp
void loop() {
 byte dem = 7;
 // Gọi hàm hiển thị số
 writeDigit(dem);
}
```

A; C; E; F; H

Ví dụ 2: Đếm số từ 0 đến 9

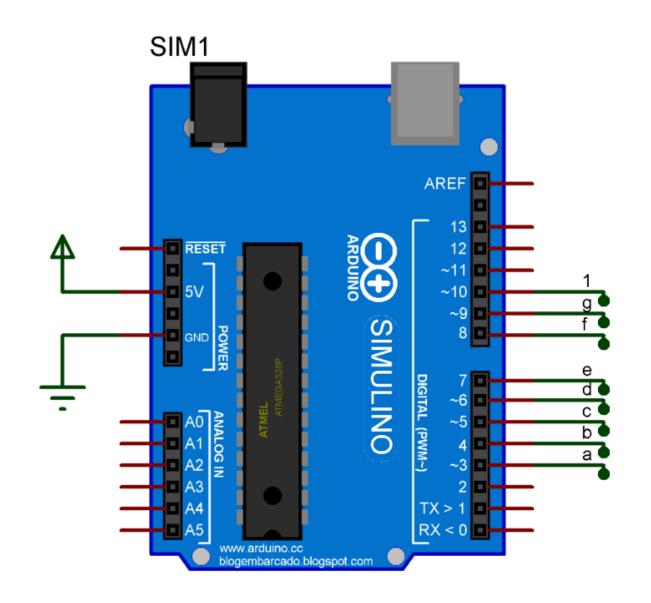

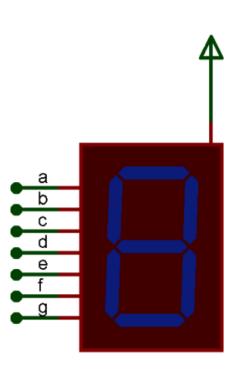

#### Ví dụ 2: Đếm số từ 0 đến 9

```
//Khai báo
const int A = 3; // A = Arduino chân 4
const int B = 4; // B = Arduino chân 5
const int C = 5; // C = Arduino chân 6
const int D = 6; // D = Arduino chân 7
const int E = 7; // E = Arduino chân 8
const int F = 8; // F= Arduino chân 9
const int G = 9; // G= Arduino chân 10
const int en1 = 10; // chan cho phep 11
const int second = 1000; // thiết lập với mili giây, 1000 milliseconds = 1 second
const int digit = 10; // Số ký tự hiển thị 10 digits (0 - 9)
const int segment = 7; // Số thanh hiển thị trong LED (7)
```

#### Ví dụ 2: Đếm số từ 0 đến 9

```
// Tao ma
//----Mã Anot chung
byte digseg[digit][segment] = {
\{0,0,0,0,0,0,1\}, // = 0
\{1,0,0,1,1,1,1\}, // = 1
\{0,0,1,0,0,1,0\}, // = 2
\{0,0,0,0,1,1,0\}, // = 3
\{1,0,0,1,1,0,0\}, // = 4
\{0,1,0,0,1,0,0\}, // = 5
\{0,1,0,0,0,0,0,0\}, // = 6
\{0,0,0,1,1,1,1,1\}, // = 7
\{0,0,0,0,0,0,0,0\}, // = 8
\{0,0,0,0,1,0,0\} // = 9
};
```


```
//----- Hàm hiển thị số trên led 7 đoạn
void writeDigit(byte digit)
 byte pinA = A; // Chân bắt đầu xuất tín hiệu
 byte seg;
 for (seg = 0; seg < 7; seg++)
  digitalWrite(pinA, digseg[digit][seg]);
  pinA++;
```

#### Ví dụ 2: Đếm số từ 0 đến 9

```
void setup() {
// Định nghĩa chân xuất tín hiệu OUTPUT
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
pinMode(D, OUTPUT);
pinMode(E, OUTPUT);
pinMode(F, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
pinMode(en1, OUTPUT);
// Chân Cho phép
digitalWrite(en1, LOW);
```

```
//Vòng lặp
void loop() {
 byte dem;
 for (dem=0; dem < 10; dem++)
  writeDigit(dem);
  delay(second);
 delay(1*second); // Thời gian đợi đếm lai
```

Ví dụ 3: Hiển thị số từ 00 đến 99

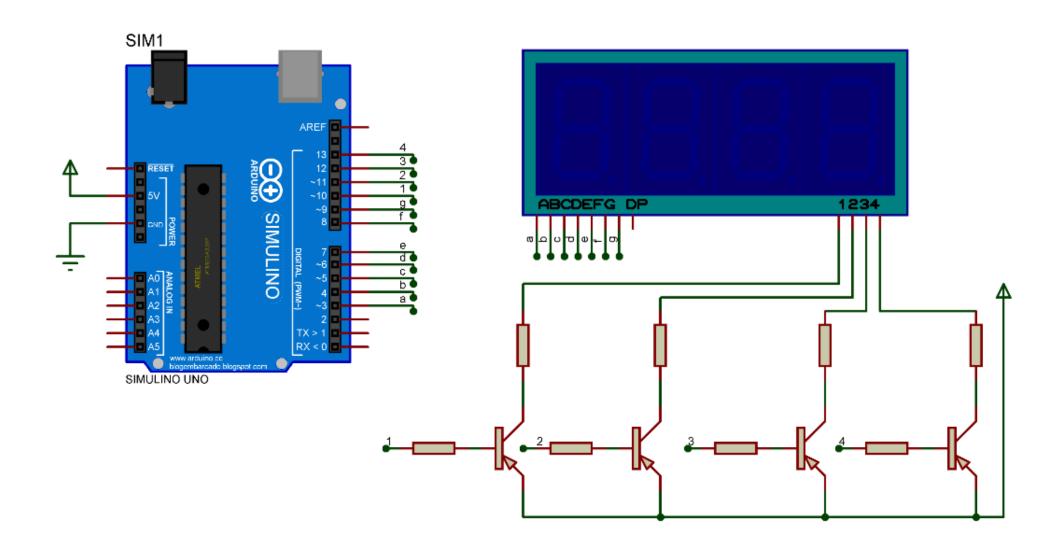

```
const int A = 3; // A = Arduino chân 4
const int B = 4; // B = Arduino chân 5
const int C = 5; // C = Arduino chân 6
const int D = 6; // D = Arduino chân 7
const int E = 7; // E = Arduino chân 8
const int F = 8; // F= Arduino chân 9
const int G = 9; // G= Arduino chân 10
const int en1 = 10; // chan cho phep 11
const int en2 = 11; // chan cho phep 11
const int second = 1000; // thiết lập với mili giây, 1000 milliseconds = 1 second
const int digit = 10; // Số ký tự hiển thị 10 digits (0 - 9)
const int segment = 7; // Số thanh hiển thị trong LED (7)
byte dem = 10;
byte chuc, dv;
```

```
// Tao ma
//----Mã Anot chung
byte digseg[digit][segment] = {
\{0,0,0,0,0,0,1\}, // = 0
\{1,0,0,1,1,1,1\}, // = 1
\{0,0,1,0,0,1,0\}, // = 2
\{0,0,0,0,1,1,0\}, // = 3
\{1,0,0,1,1,0,0\}, // = 4
\{0,1,0,0,1,0,0\}, // = 5
\{0,1,0,0,0,0,0,0\}, // = 6
\{0,0,0,1,1,1,1,1\}, // = 7
\{0,0,0,0,0,0,0,0\}, // = 8
\{0,0,0,0,1,0,0\} // = 9
};
```


```
//---- Hàm hiển thị số trên led 7 đoạn
void writeDigit(byte digit)
 byte pinA = A; // Chân bắt đầu xuất tín hiệu
 byte seg;
 for (seg = 0; seg < 7; seg++)
  digitalWrite(pinA, digseg[digit][seg]);
  pinA++;
```

```
void setup() {
// Định nghĩa chân xuất tín hiệu OUTPUT
 pinMode(A, OUTPUT);
 pinMode(B, OUTPUT);
 pinMode(C, OUTPUT);
 pinMode(D, OUTPUT);
 pinMode(E, OUTPUT);
 pinMode(F, OUTPUT);
 pinMode(G, OUTPUT);
 pinMode(en1, OUTPUT);
 pinMode(en2, OUTPUT);
 for (byte i=3;i<12;i++)
  digitalWrite(i, HIGH);
```

```
//----- Hàm hiển thị số trên led 7 đoạn
void writeDigit(byte digit)
 byte pinA = A; // Chân bắt đầu xuất tín hiệu
 byte seg;
 for (seg = 0; seg < 7; seg++)
  digitalWrite(pinA, digseg[digit][seg]);
  pinA++;
```

```
void loop() {
 //Hiển thị số
   chuc = dem/10; // Lấy hàng chục
   dv = dem%10; // Lấy phần dư - đơn vị
 // Hàng chục
  digitalWrite(en1, LOW);
  writeDigit(chuc);
  delay(5);
  digitalWrite(en1, HIGH);
 // Hàng đơn vị
  digitalWrite(en2, LOW);
  writeDigit(dv);
  delay(5);
  digitalWrite(en2, HIGH);
```

Ví dụ 4: Đếm số từ 00 - 99

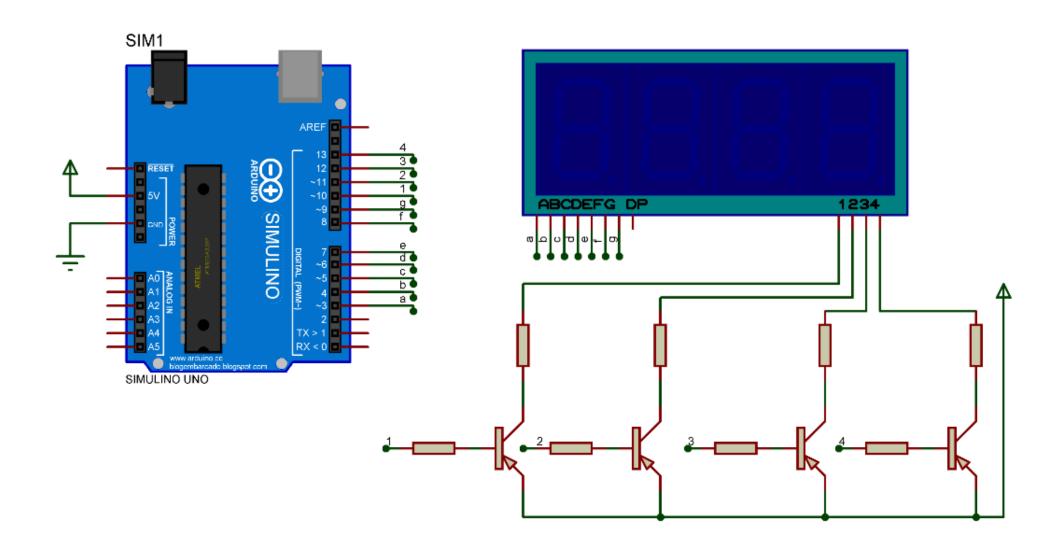

#### Ví dụ 4: Đếm số từ 00 - 99

```
const int A = 3; // A = Arduino chân 4
const int B = 4; // B = Arduino chân 5
const int C = 5; // C = Arduino chân 6
const int D = 6; // D = Arduino chân 7
const int E = 7; // E = Arduino chân 8
const int F = 8; // F= Arduino chân 9
const int G = 9; // G= Arduino chân 10
const int en1 = 10; // chan cho phep 11
const int en2 = 11; // chan cho phep 11
const int second = 1000; // thiết lập với mili giây, 1000 milliseconds = 1 second
const int digit = 10; // Số ký tự hiển thị 10 digits (0 - 9)
const int segment = 7; // Số thanh hiển thị trong LED (7)
byte dem;
byte chuc, dv;
```

#### Ví dụ 4: Đếm số từ 00 - 99

```
// Tao ma
//----Mã Anot chung
byte digseg[digit][segment] = {
\{0,0,0,0,0,0,1\}, // = 0
\{1,0,0,1,1,1,1\}, // = 1
\{0,0,1,0,0,1,0\}, // = 2
\{0,0,0,0,1,1,0\}, // = 3
\{1,0,0,1,1,0,0\}, // = 4
\{0,1,0,0,1,0,0\}, // = 5
\{0,1,0,0,0,0,0,0\}, // = 6
\{0,0,0,1,1,1,1,1\}, // = 7
\{0,0,0,0,0,0,0,0\}, // = 8
\{0,0,0,0,1,0,0\} // = 9
```

```
//----- Hàm hiển thị số trên led 7 đoạn
void writeDigit(byte digit)
 byte pinA = A; // Chân bắt đầu xuất tín hiệu
 byte seg;
 for (seg = 0; seg < 7; seg++)
  digitalWrite(pinA, digseg[digit][seg]);
  pinA++;
```

# Ví dụ 4: Đếm số từ 00 - 99 void setup() { // Định nghĩa chân xuất tín hiệu OUTPUT pinMode(A, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); pinMode(C, OUTPUT); pinMode(D, OUTPUT); pinMode(E, OUTPUT); pinMode(F, OUTPUT); pinMode(G, OUTPUT); pinMode(en1, OUTPUT); pinMode(en2, OUTPUT); for (byte i=3; i<12; i++) digitalWrite(i, HIGH);

#### Ví dụ 4: Đếm số từ 00 - 99

```
void loop() {
 for (dem=0;dem<=99; dem++){
 //Hiển thi số
   chuc = dem/10; // Lấy hàng chục
   dv = dem%10; // Lấy phần dư - đơn vị
 for (byte i = 0; i < 100; i++){
 // Hàng chục
  digitalWrite(en1, LOW);
  writeDigit(chuc);
  delay(5);
  digitalWrite(en1, HIGH);
 // Hàng đơn vị
  digitalWrite(en2, LOW);
  writeDigit(dv);
  delay(5);
  digitalWrite(en2, HIGH);}}}
```

## Luyện tập

Thiết kế chương trình đếm thời gian:

- 1. Đếm từ 0 đến 99 với mỗi lần đếm cách nhau 1s.
- 2. Sau đó đếm ngược lại từ 99 về 0 với mỗi lần đếm cách nhau 500ms.

## Đếm từ 0 đến 99 với mỗi lần đếm cách nhau 1s.

```
for (dem=0;dem<100; dem++)
   //Tách số
     chuc = dem/10; // Lấy hàng chục
     dv = dem%10; // Lấy phần dư - đơn vị
     for (byte i=0; i<100; i++){
   // Hàng chục
     digitalWrite(en1, LOW);
     writeDigit(chuc);
     delay(5);
     digitalWrite(en1, HIGH);
   // Hàng đơn vị
     digitalWrite(en2, LOW);
     writeDigit(dv);
     delay(5);
     digitalWrite(en2, HIGH);
```

# Đếm ngược lại từ 99 về 0 với mỗi lần đếm cách nhau 500ms.

```
for (dem=99;dem>0; dem--)
    //Tách Số
      chuc = dem/10; // Lấy hàng chục
      dv = dem%10; // Lấy phần dư - đơn vị
      for (byte i=0; i<50;i++){
         // Hàng chục
           digitalWrite(en1, LOW);
           writeDigit(chuc);
           delay(5);
           digitalWrite(en1, HIGH);
         // Hàng đơn vị
           digitalWrite(en2, LOW);
           writeDigit(dv);
           delay(5);
           digitalWrite(en2, HIGH);
```